

```
*****
*      模拟电路基础— 从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.13_DC
* common gate amplifier
```

```
.param W1=1U, L1=0.2U
```

```
M1 2 5 1 0 n18 W=W1 L=L1
M2 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
M3 3 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
CL 2 0 1P
R1 3 0 120K
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vbias 5 0 DC 0.7
VIN 1 0 DC 0.12 AC 1.0
*for OP
```

```
.op
```

```
*for DC Transfer
.dc VIN 0 1.8 0.02
.print dc v(2)
```

```
.temp 27
.lib '..\models\ms018.lib' tt
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****

```

```

.title HW_chap6.13_TRAN
* common gate amplifier

```

```

.param W1=1U, L1=0.2U

```

```

M1 2 5 1 0 n18 W=W1 L=L1
M2 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
M3 3 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
CL 2 0 1P
R1 3 0 120K
VDD 4 0 DC 1.8

```

```

Vbias 5 0 DC 0.7
VIN 1 0 sin(0.12 0.001 10k 0 0 0)
*for OP
.op

```

```

*for TRAN
.tran 1n 0.2m
.probe tran v(1) v(2)

```

```

.temp 27
.lib '..\models\ms018.lib' tt
.option post accurate probe

```

```

.END

```

```
*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.13_AC
* common gate amplifier
```

```
.param W1=1U, L1=0.2U
```

```
M1 2 5 1 0 n18 W=W1 L=L1
M2 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
M3 3 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
CL 2 0 1P
R1 3 0 120K
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vbias 5 0 DC 0.7
VIN 1 0 DC 0.12 AC 1.0
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for AC
```

```
.AC DEC 20 100 100MEG
.PRINT AC VM(2) VDB(2) VP(2)
```

```
.temp 27
.lib '..\models\ms018.lib' tt
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*              陈抗生  周金芳              *
*****
*              科学出版社  2020              *
*****

```

```

.title HW_chap6.15_DC

```

```

.param W1=0.4U, L1=0.2U

```

```

M1 4 1 2 5 n18 W=W1 L=L1

```

```

M2 2 3 5 5 n18 W=W1 L=L1

```

```

CL 2 0 1P

```

```

VDD 4 0 DC 1.8

```

```

VSS 0 5 DC 1.8

```

```

Vb2 3 0 DC -1.22

```

```

VIN 1 0 DC 0.3 AC 1.0

```

```

*for OP

```

```

.op

```

```

*for DC Transfer

```

```

.dc VIN -1.8 1.8 0.1

```

```

.print dc v(2)

```

```

.temp 27

```

```

.lib '..\models\ms018.lib' tt

```

```

.option post accurate probe

```

```

.END

```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*              陈抗生  周金芳              *
*****
*              科学出版社  2020              *
*****

```

```
.title HW_chap6.15_TRAN
```

```
.param W1=0.4U, L1=0.2U
```

```
M1 4 1 2 5 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 5 5 n18 W=W1 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
VSS 0 5 DC 1.8
```

```
Vb2 3 0 DC -1.22
```

```
VIN 1 0 sin(0.3 0.001 10k 0 0 0)
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for TRAN
```

```
.tran 1n 0.2m
```

```
.probe tran v(1) v(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****

```

```

.title HW_chap6.15_AC

```

```

.param W1=0.4U, L1=0.2U

```

```

M1 4 1 2 5 n18 W=W1 L=L1

```

```

M2 2 3 5 5 n18 W=W1 L=L1

```

```

CL 2 0 1P

```

```

VDD 4 0 DC 1.8

```

```

VSS 0 5 DC 1.8

```

```

Vb2 3 0 DC -1.22

```

```

VIN 1 0 DC 0.3 AC 1.0

```

```

*for OP

```

```

.op

```

```

*for AC

```

```

.AC DEC 20 100 100MEG

```

```

.PRINT AC VM(2) VDB(2) VP(2)

```

```

.temp 27

```

```

.lib '..\models\ms018.lib' tt

```

```

.option post accurate probe

```

```

.END

```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****

```

```
.title HW_chap6.17_DC
```

```
.param W1=0.4U, L1=0.2U
```

```
M1 5 1 0 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 6 5 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M3 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vb2 6 0 DC 1.2
```

```
Vb3 3 0 DC 0.9
```

```
VIN 1 0 DC 0.64 AC 1.0
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for DC Transfer
```

```
.dc VIN 0 1.8 0.05
```

```
.print dc v(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****

```

```

.title HW_chap6.17_TRAN

```

```

.param W1=0.4U, L1=0.2U

```

```

M1 5 1 0 0 n18 W=W1 L=L1

```

```

M2 2 6 5 0 n18 W=W1 L=L1

```

```

M3 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1

```

```

CL 2 0 1P

```

```

VDD 4 0 DC 1.8

```

```

Vb2 6 0 DC 1.2

```

```

Vb3 3 0 DC 0.9

```

```

VIN 1 0 sin(0.64 0.001 10k 0 0 0)

```

```

*for OP

```

```

.op

```

```

*for TRAN

```

```

.tran 1n 0.2m

```

```

.probe tran v(1) v(2)

```

```

.temp 27

```

```

.lib '..\models\ms018.lib' tt

```

```

.option post accurate probe

```

```

.END

```



```
*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.17_AC
```

```
.param W1=0.4U, L1=0.2U
```

```
M1 5 1 0 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 6 5 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M3 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vb2 6 0 DC 1.2
```

```
Vb3 3 0 DC 0.9
```

```
VIN 1 0 DC 0.64 AC 1.0
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for AC
```

```
.AC DEC 20 100 100MEG
```

```
.PRINT AC VM(2) VDB(2) VP(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*              陈抗生  周金芳              *
*****
*              科学出版社  2020              *
*****

```

```
.title HW_chap6.19_DC
```

```
.param W1=3U, L1=1U
```

```
.param W3=14U
```

```
.param W5=6U
```

```
M1 5 1 6 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 6 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M3 5 5 4 4 p18 W=W3 L=L1
```

```
M4 2 5 4 4 p18 W=W3 L=L1
```

```
M5 6 7 0 0 n18 W=W5 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vb 7 0 DC 0.5
```

```
.param vin=0
```

```
VIN1 1 0 DC 0.9+vin/2 AC 0.5
```

```
VIN2 3 0 DC 0.9-vin/2 AC 0.5 180
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for DC Transfer
```

```
.dc vin -0.4 0.4 0.01
```

```
.probe dc v(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```

*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*              陈抗生  周金芳              *
*****
*              科学出版社  2020              *
*****

```

```
.title HW_chap6.19_TRAN
```

```
.param W1=3U, L1=1U
```

```
.param W3=14U
```

```
.param W5=6U
```

```
M1 5 1 6 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 6 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M3 5 5 4 4 p18 W=W3 L=L1
```

```
M4 2 5 4 4 p18 W=W3 L=L1
```

```
M5 6 7 0 0 n18 W=W5 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vb 7 0 DC 0.5
```

```
VIN1 1 0 sin(0.9 0.001 10k 0 0 0)
```

```
VIN2 3 0 sin(0.9 0.001 10k 0.05m 0 0)
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for TRAN
```

```
.tran 1n 0.5m
```

```
.probe tran v(1) v(2) v(3)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```
*****
*      模拟电路基础——从系统级到电路级      *
*****
*              陈抗生  周金芳              *
*****
*              科学出版社  2020              *
*****
```

```
.title HW_chap6.19_AC
```

```
.param W1=3U, L1=1U
```

```
.param W3=14U
```

```
.param W5=6U
```

```
M1 5 1 6 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 6 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M3 5 5 4 4 p18 W=W3 L=L1
```

```
M4 2 5 4 4 p18 W=W3 L=L1
```

```
M5 6 7 0 0 n18 W=W5 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
Vb 7 0 DC 0.5
```

```
.param vin=0
```

```
VIN1 1 0 DC 0.9+vin/2 AC 0.5
```

```
VIN2 3 0 DC 0.9-vin/2 AC 0.5 180
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for AC
```

```
.AC DEC 20 100 100MEG
```

```
.PRINT AC VM(2) VDB(2) VP(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```