

```
*****
*      模拟电路基础—从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.4
```

```
.param W1=5u
```

```
VVDS net2 0 DC 1.8V
```

```
VVGS net1 0 DC 0.75V
```

```
MNM0 net2 net1 0 0 n18 W=W1 L=180n m=1
```

```
.temp 27
```

```
.op
```

```
.dc VVDS 0 1.8 0.1
```

\* 打印直流工作点

\* 直流仿真，设置扫描变量

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.print v(net2) v(net1) i(MNM0)
```

```
.end
```

```

*****
*      模拟电路基础—从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****

```

```
.title HW_chap6.5
```

```
.param W1=5u
```

```
VVDS net2 0 DC 1.8V
```

```
VVGS net1 0 DC 0.75V
```

```
MNM0 net2 net1 0 0 n18 W=W1 L=180n m=1
```

```
.temp 27
```

```
.op
```

```
.dc VVDS 0 1.8 0.1 W1 5u 25u 5u
```

\* 打印直流工作点

\* 直流仿真，设置扫描变量

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.print v(net2) v(net1) Id=i(MNM0)
```

```
.print Gm=lx7(MNM0) Gds=lx8(MNM0) Cgs=lx20(MNM0)
```

```
Cgd=par('-lx19(MNM0)')
```

```
.end
```

```
*****
*      模拟电路基础—从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.11_TRAN
```

```
.param W1=1U, L1=0.2U
```

```
M1 2 1 0 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
M3 3 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
R1 3 0 120K
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
VIN 1 0 sin(0.55 0.001 10k 0 0 0)
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for TRAN
```

```
.tran 1n 0.2m
```

```
.probe tran v(1) v(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```
*****
*      模拟电路基础—从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.11_AC
```

```
.param W1=1U, L1=0.2U
```

```
M1 2 1 0 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
M3 3 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
R1 3 0 120K
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
VIN 1 0 DC 0.55 AC 1.0
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for AC
```

```
.AC DEC 20 100 100MEG
```

```
.PRINT AC VM(2) VDB(2) VP(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```

```
*****
*      模拟电路基础—从系统级到电路级      *
*****
*      陈抗生  周金芳      *
*****
*      科学出版社  2020      *
*****
```

```
.title HW_chap6.11_DC
```

```
.param W1=1U, L1=0.2U
```

```
M1 2 1 0 0 n18 W=W1 L=L1
```

```
M2 2 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
M3 3 3 4 4 p18 W=W1 L=L1
```

```
CL 2 0 1P
```

```
R1 3 0 120K
```

```
VDD 4 0 DC 1.8
```

```
VIN 1 0 DC 0.55
```

```
*for OP
```

```
.op
```

```
*for DC Transfer
```

```
.dc VIN 0 1.8 0.1
```

```
.print dc v(2)
```

```
.temp 27
```

```
.lib '..\models\ms018.lib' tt
```

```
.option post accurate probe
```

```
.END
```